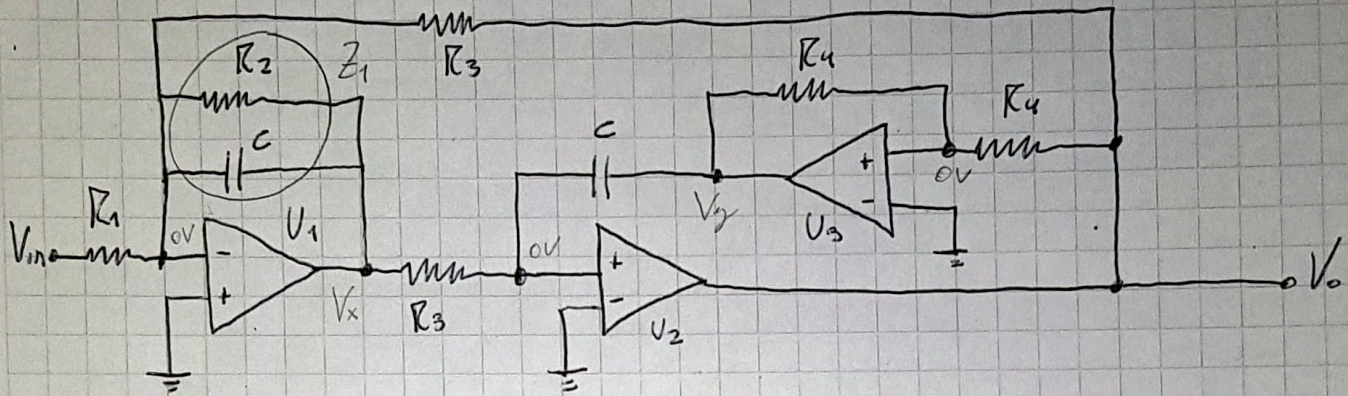


TRABAJO SEMANAL 2



$$T(s) = \frac{V_o}{V_{in}} \quad ? \rightarrow \quad \frac{V_x}{R_3} = \frac{-V_g}{1/sC} \quad , \quad V_g = -\frac{R_4}{R_4} \cdot V_o$$

$$I_{R1} = I_{Z1} + I_{R3} \Rightarrow \frac{V_{in}}{R_1} = \frac{-V_x}{Z_1} - \frac{V_o}{R_3} \quad , \quad Z_1 = \frac{\frac{R_2}{sC}}{R_2 + 1/sC}$$

$$V_g = -V_o \rightarrow V_x = V_o R_3 C s$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} = -V_o \left[\frac{1}{R_3} + \frac{(sCR_2 + 1)(sCR_2)}{R_2} \right] = -V_o \left[\frac{1}{R_3} + \frac{s^2 C^2 R_2 R_3 + sCR_2}{R_2} \right]$$

$$\frac{R_2 + sCR_2 + s^2 C^2 R_2 R_3}{R_2 R_3} V_o = -\frac{V_{in}}{R_1}$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{-R_2 R_3}{s^2 C^2 R_1 R_2 R_3 + sCR_1 R_3 + R_1 R_2} \Rightarrow T(s) = \frac{-1}{\frac{C^2 R_1 R_3}{s^2} + s \frac{1}{CR_2} + \frac{1}{C^2 R_2^2}}$$

$$T(s) = -\frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{\frac{1}{C^2 R_3^2}}{s^2 + s \frac{1}{CR_2} + \frac{1}{C^2 R_3^2}} = -\frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{\omega_0^2}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

Resulta: $\omega_0^2 = \frac{1}{C^2 R_3^2} \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{C \cdot R_3}$

$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{CR_2} \rightarrow Q = \frac{R_2}{R_3}$